

# Основы проектирования аппаратных ускорителей систем искусственного интеллекта

## Лекция 5 – конечные автоматы



# План лекции

- Конечный автомат.
- Проектирование конечного автомата.
- Понятие об операционном и управляющем автоматах.
- Построение указанных автоматов по описанию алгоритма.
- Аппаратная реализация простых структур данных.

# Конечный автомат

- Пусть  $A, B, Q$  – конечные алфавиты
- Функция состояний:

$$\varphi: A \times Q \rightarrow Q$$

- Функция переходов:

$$\psi: A \times Q \rightarrow B$$


- Начальное состояние:  $q_0 \in Q$
- Конечный автомат:

$$Aut = \{A, B, Q, \varphi, \psi, q_0\}$$

# Потоковый двоичный сумматор


- $A = \{00, 01, 10, 11\}$
- $B = Q = \{0, 1\}$

| Q | A  | $\varphi$ | $\psi$ |
|---|----|-----------|--------|
| 0 | 00 | 0         | 0      |
| 0 | 01 | 0         | 1      |
| 0 | 10 | 0         | 1      |
| 0 | 11 | 1         | 0      |
| 1 | 00 | 0         | 1      |
| 1 | 01 | 1         | 0      |
| 1 | 10 | 1         | 0      |
| 1 | 11 | 1         | 1      |

 
 
# Диаграмма Мура

- Конечный автомат представим в виде графа специального вида:




# Кодирование состояний

- Каждое состояние кодируется при помощи двоичной последовательности.
- Можно использовать различные кодировки.
- Для  $|Q| = k$  при равномерном кодировании потребуется не менее  $\lceil \log_2 k \rceil$  кодов

$$q_1 = 00, q_2 = 01, q_3 = 10$$

# Реализация конечного автомата

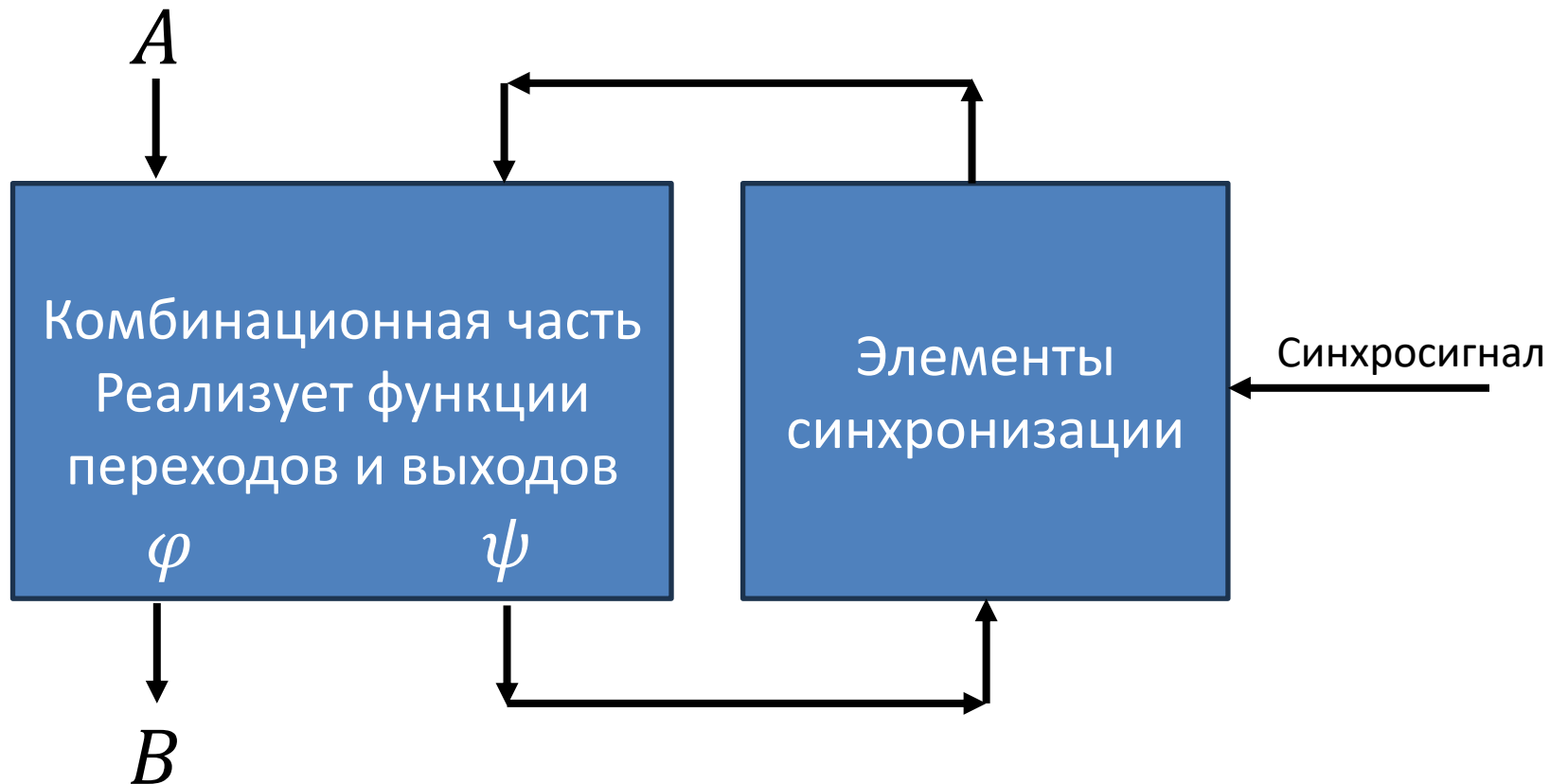

# Реализация конечного автомата

- Реализация комбинационной части:

```
always @ (c_state, in)
    out = c_state ^ in[0] ^ in[1];
    case (c_state)
        1'b0: if(in == 2'b11)
                n_state = 1'b1;
            else
                n_state = 1'b0;
        1'b1: if(in == 2'b00)
                n_state = 1'b0;
            else
                n_state = 1'b1;
    endcase
```




# Реализация конечного автомата

- Реализация элементов синхронизации

```
always @ (posedge clock, negedge reset)
    if (~reset)
        c_state <= 1'b0;
    else
        c_state <= n_state;
```

# Операционный и управляющий автоматы

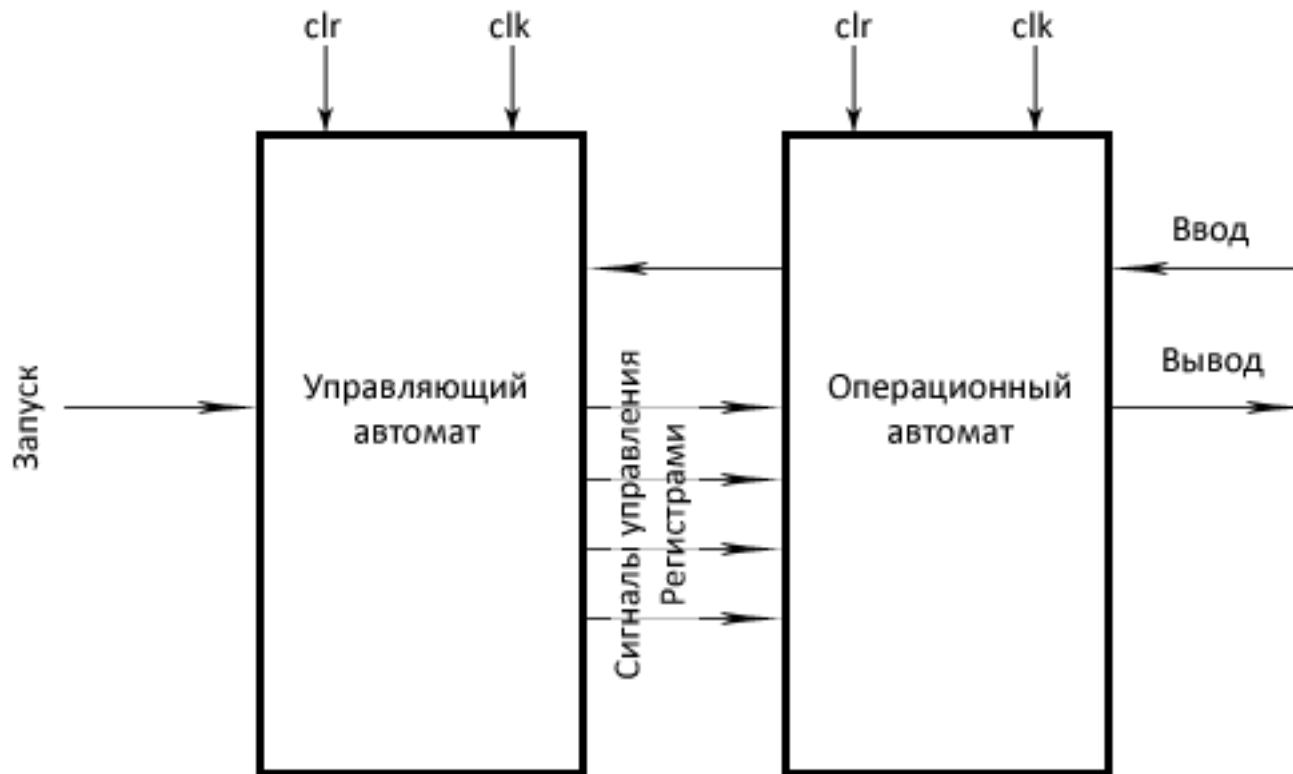

# Пример алгоритма


```
for(x = 0, i = 0; i <= 10; i++) {  
    x = x + y;  
}  
if(x < 0) {  
    y = 0;  
} else {  
    x = 0;  
}
```

# Регистры

```
module register
    #(parameter Width = 8)
    (output reg [Width-1:0] out,
    input [Width-1:0] in,
    input clear, load, clock);


    always @(posedge clock)
        if (~clear)
            out <= 0;
        else if (~load)
            out <= in;

endmodule
```

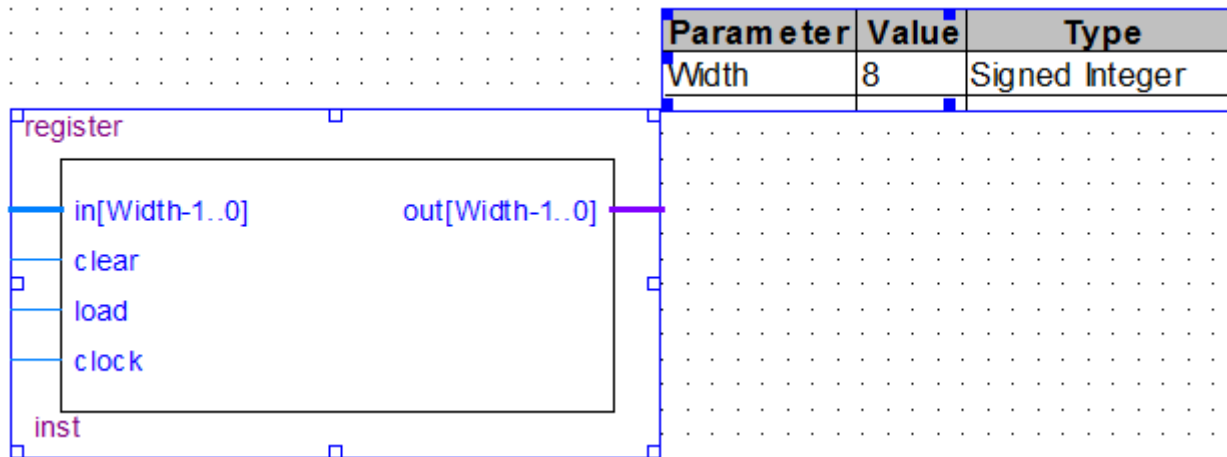
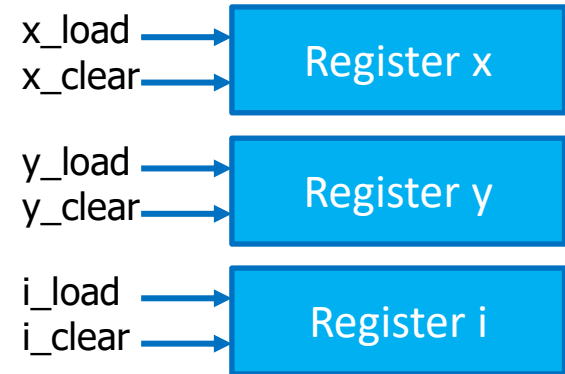
# Определение регистров


```
for(x = 0, i = 0; i <= 10; i++) {  
    x = x + y;  
}  
if(x < 0) {  
    y = 0;  
}  
else {  
    x = 0;  
}  
}
```



- Каждая переменная порождает свой регистр
- Возможно, что выбранная реализация требует дополнительные (служебные) регистры
- $x\_load = 0$  – загрузка нового значения в регистр
- $x\_clear = 0$  – сброс регистра в значение «0»

 
# Построение операционного автомата

```
for(x = 0, i = 0; i <= 10; i++) {  
    x = x + y;  
}  
if(x < 0) {  
    y = 0;  
}  
else {  
    x = 0;  
}
```



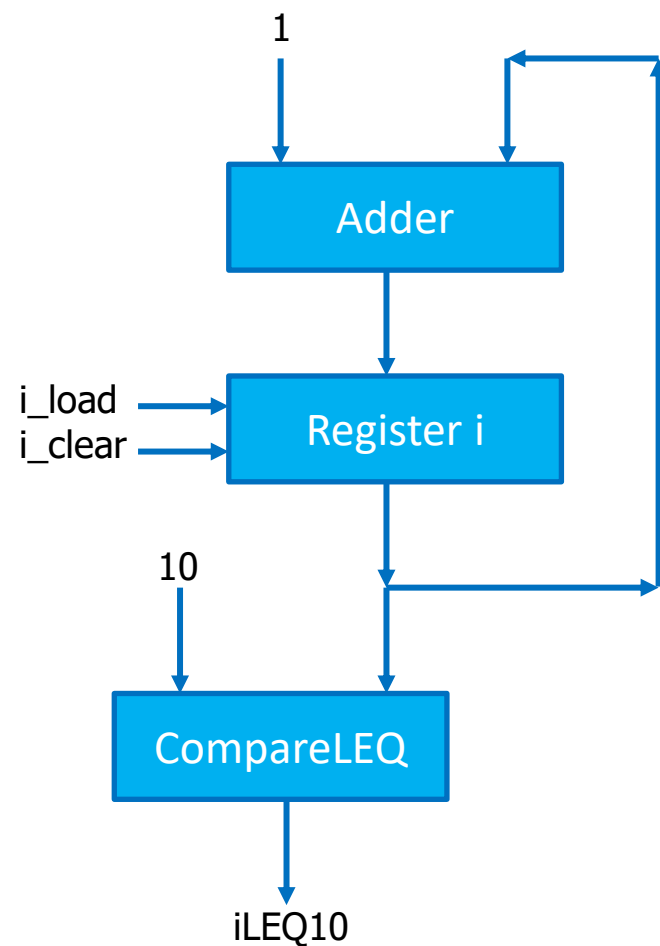
# Построение операционного автомата

```
for(x = 0, i = 0; i <= 10; i++) {  
    x = x + y;  
}  
if(x < 0) {  
    y = 0;  
} else {  
    x = 0;  
}
```


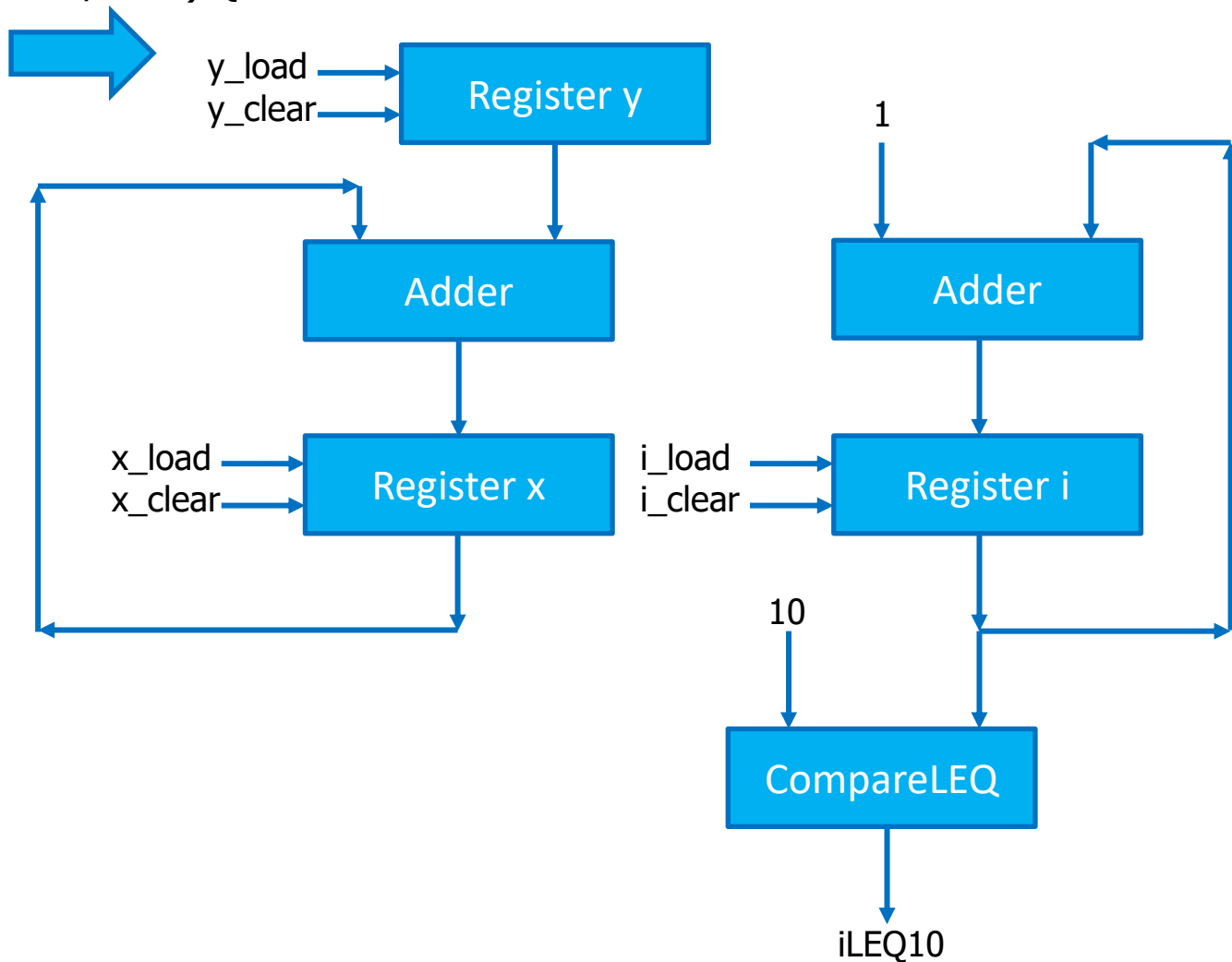
# Построение операционного автомата


```
for(x = 0, i = 0; i <= 10; i++) {  
    x = x + y;  
}  
if(x < 0) {  
    y = 0;  
} else {  
    x = 0;  
}
```





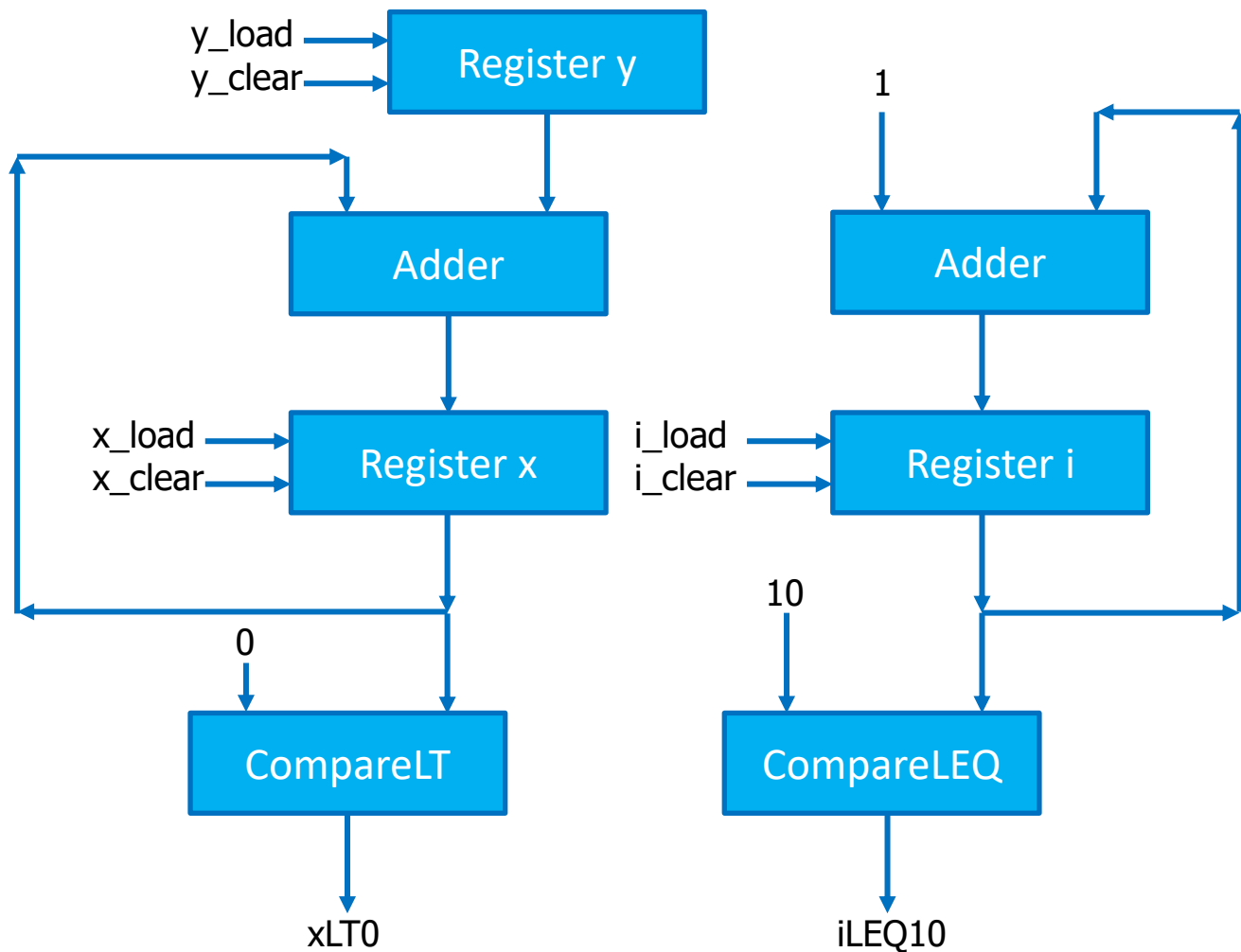
# Построение операционного автомата

```
for(x = 0, i = 0; i <= 10; i++) {  
    x = x + y;  
}  
if(x < 0) {  
    y = 0;  
} else {  
    x = 0;  
}
```



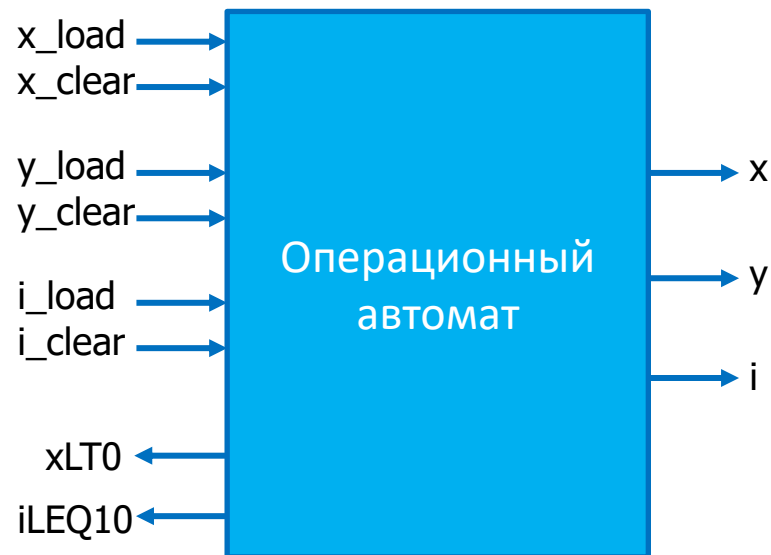
# Построение операционного автомата

```
for(x = 0, i = 0; i <= 10; i++) {  
    x = x + y;  
}  
if(x < 0) {  
    y = 0;  
}  
else {  
    x = 0;  
}
```



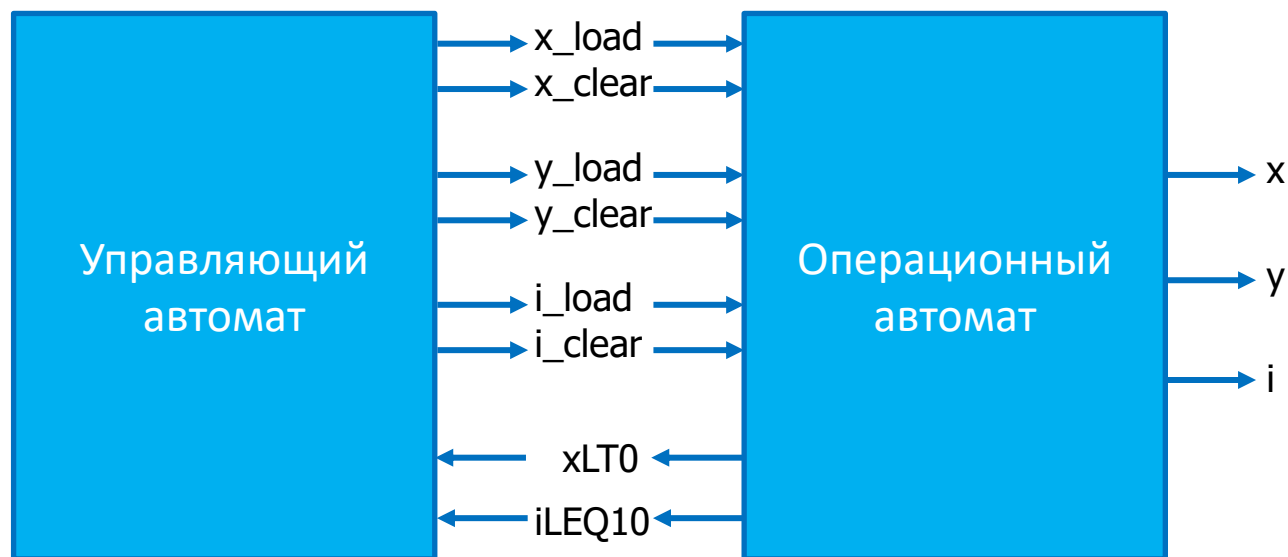
# Построение управляющего автомата

```
for(x = 0, i = 0; i <= 10; i++) {  
    x = x + y;  
}  
if(x < 0) {  
    y = 0;  
}  
else {  
    x = 0;  
}
```



 
# Диаграмма Мура управляющего автомата

```
for(x = 0, i = 0; i <= 10; i++) {  
    x = x + y;  
}  
if(x<0) {  
    y = 0;  
}  
else {  
    x = 0;  
}
```



 
# Диаграмма Мура управляющего автомата

```
for(x = 0, i = 0; i <= 10; i++) {  
    x = x + y;  
}  
if(x < 0) {  
    y = 0;  
} else {  
    x = 0;  
}
```



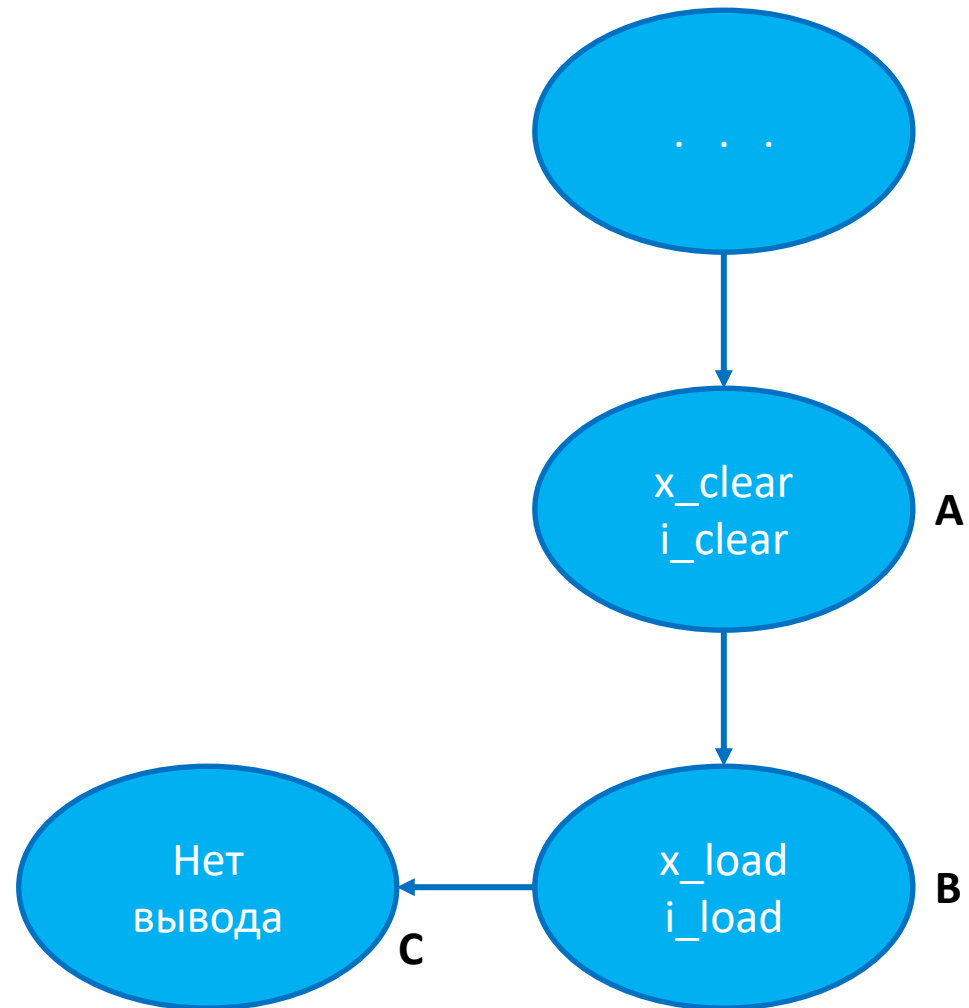
# Диаграмма Мура управляющего автомата

```
for(x = 0, i = 0; i <= 10; i++) {  
    x = x + y;  
}  
if(x < 0) {  
    y = 0;  
} else {  
    x = 0;  
}
```



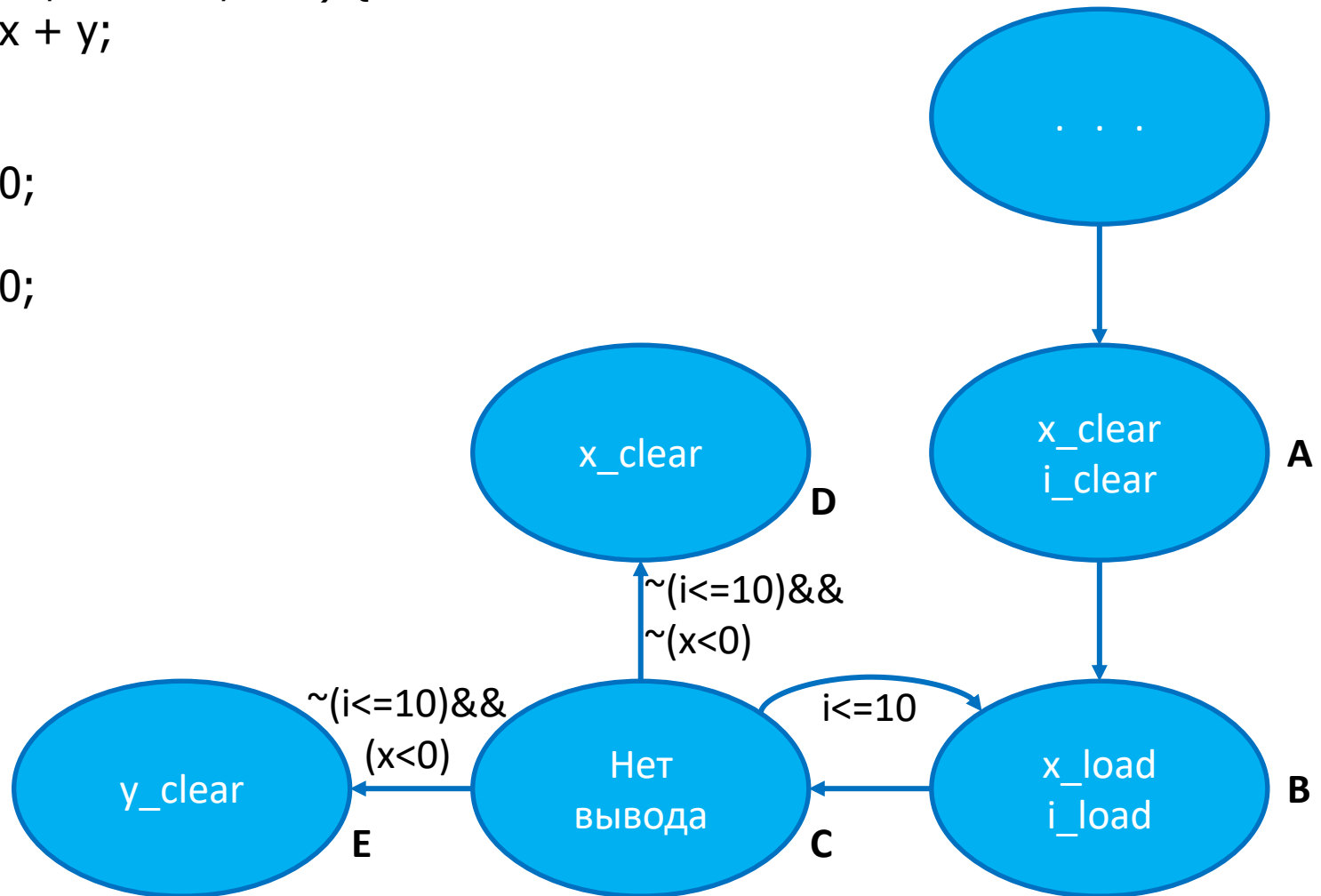
# Диаграмма Мура управляющего автомата

```
for(x = 0, i = 0; i <= 10; i++) {  
    x = x + y;  
}  
if(x < 0) {  
    y = 0;  
} else {  
    x = 0;  
}
```


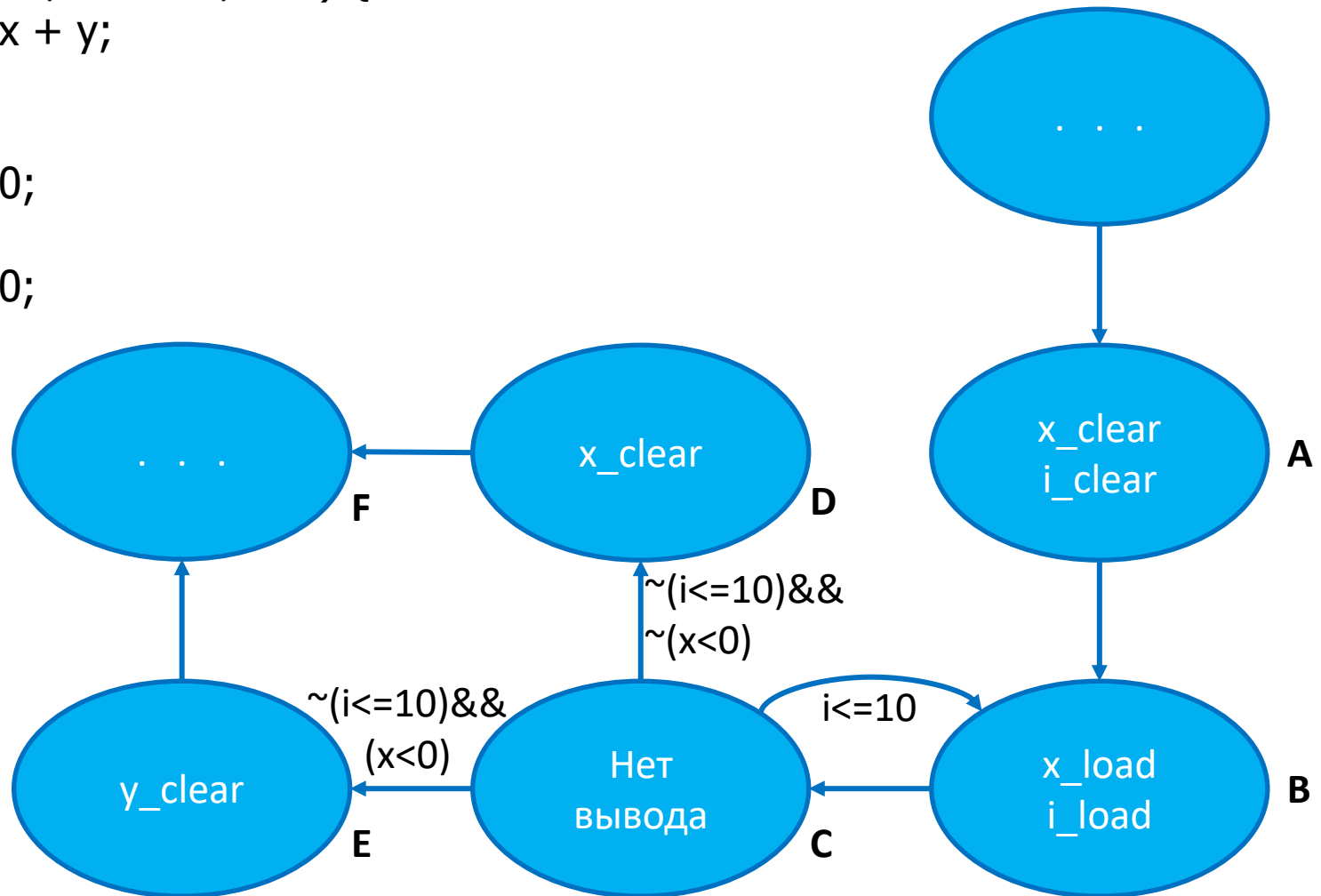
# Диаграмма Мура управляющего автомата

```
for(x = 0, i = 0; i <= 10; i++) {  
    x = x + y;  
}  
if(x < 0) {  
    y = 0;  
} else {  
    x = 0;  
}
```





# Построение управляющего автомата

- Кодирование состояний

A:       `define A 3'b000

B:       `define B 3'b001

C:       `define C 3'b010

D:       `define D 3'b011

E:       `define E 3'b100

F:       `define F 3'b101

# Построение управляющего автомата

- Реализация комбинационной части

```
always @ (c_state, xLT0, iLEQ10)
```

```
  case (c_state)
```

```
    `A:
```

```
    `A:
```

```
      begin
```

```
    `B: ...
```

```
        i_load = 1;
```

```
    `C: ...
```

```
        i_clear = 0;
```

```
    `D: ...
```

```
        x_load = 1;
```

```
    `E: ...
```

```
        x_clear = 0;
```

```
    `F: ...
```

```
        y_load = 1;
```

```
    `G: ...
```

```
        y_clear = 1;
```

```
    `H: ...
```

```
        n_state = `B;
```

```
    `I: ...
```

```
      end
```

```
    `J: ...
```

```
  default:
```


```
endcase
```

# Построение управляющего автомата

- Реализация элементов синхронизации

```
always @ (posedge clock, negedge reset)
    if (~reset)
        c_state <= `A;
    else
        n_state <= c_state;
```

# Использование элементов памяти

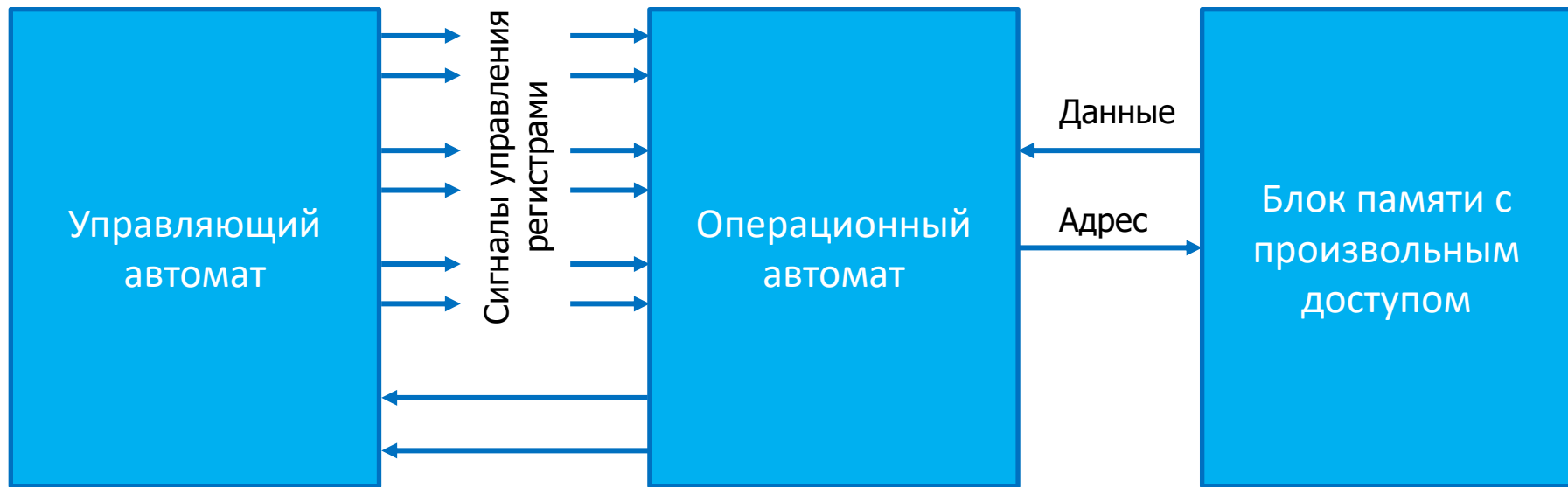


# Файл инициализации памяти (.MIF)

```
DEPTH= 32;  
WIDTH= 4;  
ADDRESS_RADIX= HEX;  
DATA_RADIX= BIN;  
CONTENT  
    BEGIN  
        0 : 0000;  
        1 : 0001;  
        2 : 0010;  
        3 : 0011;  
        ...  
        1E : 1110;  
        1F : 1111;  
    END;
```

# Связанный список

```
If (START==1) NEXT←0, SUM←0;  
  repeat {  
    SUM←SUM + Memory[NEXT+1];  
    NEXT←Memory[NEXT];  
  } until (NEXT==0);  
R←SUM, DONE←1;
```
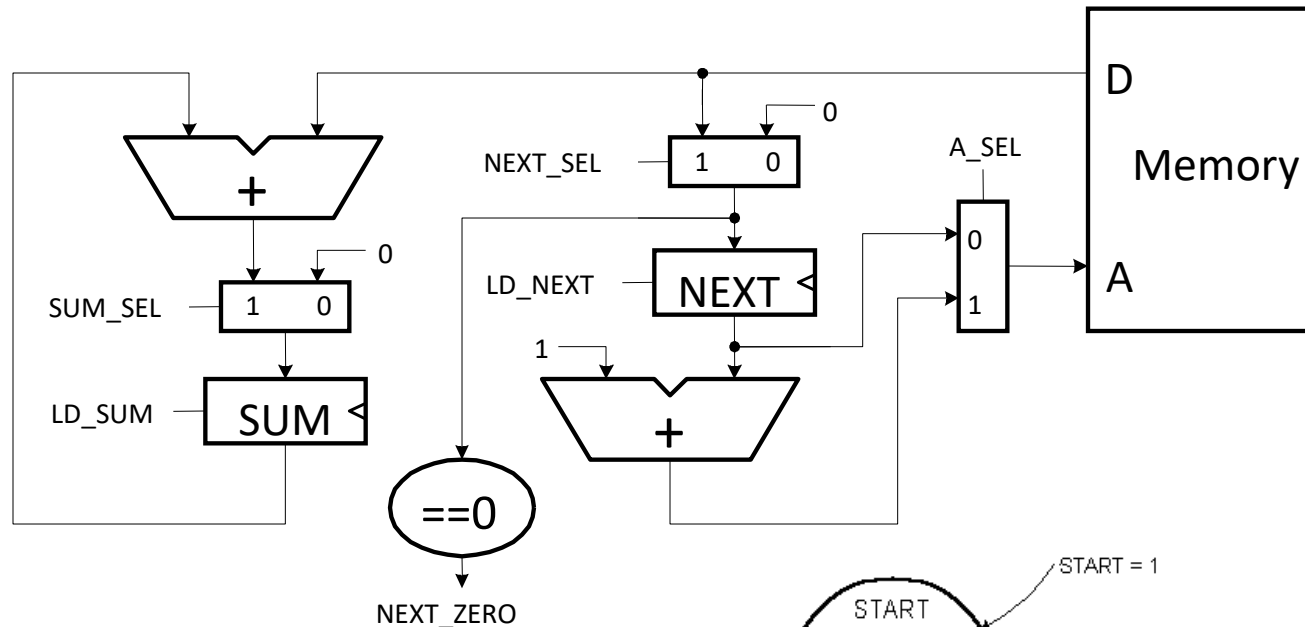
# Аппаратная реализация связанного списка



```

If (START==1) NEXT ← 0, SUM ← 0;
repeat {
    SUM ← SUM + Memory[NEXT+1];
    NEXT ← Memory[NEXT];
} until (NEXT==0);
R ← SUM, DONE ← 1;
    
```

