

Основы проектирования аппаратных ускорителей систем искусственного интеллекта

Лекция 4 – Продолжение Verilog



План лекции

- Параметры
- Проектирование базовых арифметических блоков
- Generate блоки

Параметры

Иногда бывает нужно написать несколько невероятно похожих, но всё же разных модулей

```
module register3(  
    input load, reset, clock,  
    input [2:0] in,  
    output reg [2:0] out);  
  
    always @(posedge clock, negedge reset)  
        if(~reset) out <= 0;  
        else if(~load) out <= in;  
endmodule
```

```
module register5(  
    input load, reset, clock,  
    input [4:0] in,  
    output reg [4:0] out);  
  
    always @(posedge clock, negedge reset)  
        if(~reset) out <= 0;  
        else if(~load) out <= in;  
endmodule
```

Параметры

- Чтобы описать сразу всё разнообразие модулей, отличающихся только какими-то константными значениями (например, регистры — размером шины), достаточно описать один модуль с соответствующими **параметрами**:

```
module register
  #(parameter Width = 5)
  ( input load, reset, clock,
    input [Width-1:0] in,
    output reg [Width-1:0] out
  );
  always @(posedge clock, negedge reset)
    if(~reset) out <= 0;
    else if(~load) out <= in;
endmodule
```

Параметры

- Чтобы описать сразу всё разнообразие модулей, отличающихся только какими-то константными значениями (например, регистры — размером шины), достаточно описать один модуль с соответствующими **параметрами**:

Или так:

```
module register(load, reset, clock, in , out);  
    parameter Width = 5;  
    input load, reset, clock;  
    input [Width-1:0] in;  
    output reg [Width-1:0] out;  
  
    always @(posedge clock, negedge reset)  
        if(~reset) out <= 0;  
        else if(~load) out <= in;  
endmodule
```

Параметры


```
parameter Width = 5;
```

- Параметр можно писать вместо числа почти везде в модуле (нельзя — в константах на месте размера)
- Значение параметра по умолчанию указывается при его определении (здесь — 5)
- Экземпляр параметризованного модуля может быть вызван двумя способами:
 - с явным указанием параметров (указание параметров — такое же, как и входов-выходов)
`register #(.Width(3)) r («arguments»)`
 - без указания параметров — тогда подставляется значение по умолчанию
`register r («arguments»)`

Параметрический сумматор

Сумматором (Adder) называют вычислительный блок, реализующий сложение двух n -разрядных двоичных чисел $x = (x_{n-1}, \dots, x_0)$ и $y = (y_{n-1}, \dots, y_0)$. Результат сложения часто представляют в виде n -разрядного двоичного числа $z = (z_{n-1}, \dots, z_0)$ и дополнительного однобитного двоичного числа c_{out} , которое сигнализирует о возникновении бита переноса (переполнения), то есть ситуации, когда результирующая сумма является $(n + 1)$ -битным числом.

 Стоит отметить, что часто сумматор имеет дополнительный вход c_{in} , который используется для учета возможного переноса, возникающего в других арифметических блоках. Наличие такого входа позволяет строить более сложные арифметические блоки из более простых.




Параметрический сумматор

```
module adder
# (
    parameter WIDTH = 8
)
(
    input  [WIDTH - 1:0] x, y,
    input  carry_in,
    output [WIDTH - 1:0] z,
    output carry_out
);
    assign {carry_out, z} = x + y + carry_in;
endmodule
```

```
Transcript
# Top level modules:
#   testbench
# End time: 14:58:01 on Oct 22,2018, Elapsed time: 0:00:00
# Errors: 0, Warnings: 0
# vsim work.testbench
# Start time: 14:58:01 on Oct 22,2018
# Loading work.testbench
# Loading work.adder
# Time: 0, x: 00000000, y: 00000000, c_in: 0, z: 00000000, c_out: 0
# Time: 1, x: 11100111, y: 01111100, c_in: 0, z: 01100011, c_out: 1
# Time: 2, x: 00011100, y: 11101000, c_in: 1, z: 00000101, c_out: 1
# Time: 3, x: 00010110, y: 11000100, c_in: 0, z: 11011010, c_out: 0
# Time: 4, x: 01011001, y: 11111000, c_in: 1, z: 01010010, c_out: 1
# Time: 5, x: 00010001, y: 10100010, c_in: 0, z: 10110011, c_out: 0
# Time: 6, x: 10100101, y: 11011110, c_in: 0, z: 10000011, c_out: 1
# Time: 7, x: 10010000, y: 00010111, c_in: 0, z: 10100111, c_out: 0
# ** Note: $stop : ../testbench.v(27)
#   Time: 8 ns Iteration: 0 Instance: /testbench
# Break in Module testbench at ../testbench.v line 27
# 0 ps
# 8400 ps
```

 Листинг 5.1 – Поведенческое описание сумматора




Компаратор

Компараторами (Comparators) называют различные логические устройства, предназначенные для сравнения чисел между собой.

Чаще всего входами компаратора являются две n -разрядные шины, а выходом является сигнальный однобитный выход, который содержит единицу, если входные аргументы удовлетворяют выбранному соотношению сравнения, и ноль – в ином случае.

 При этом входные аргументы трактуются как целые числа со знаком или без знака, а в качестве отношения сравнения является сравнение на равенство, строгое неравенство или нестрогое неравенство аргументов.




Компаратор


```

module comparator
# (
    parameter WIDTH = 8
)
(
    input  [WIDTH - 1:0] x, y,
    output eq, neq, lt, lte, gt, gte
);
    assign eq  = (x == y);
    assign neq = (x != y);
    assign lt  = (x <  y);
    assign lte = (x <= y);
    assign gt  = (x >  y);
    assign gte = (x >= y);
endmodule

```

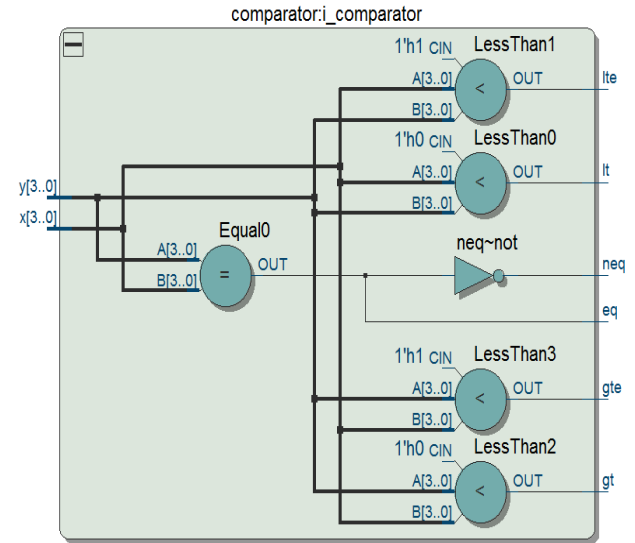

 Листинг 5.1 – Поведенческое описание компаратора



Устройство сдвига

Устройствами сдвига (shifters) и устройствами циклического сдвига (barrel shifters, rotators) являются логические блоки, представляющие собой сдвиг в адресации элементов некоторой шины данных на заданное число позиций.

Пусть $x = (x_{n-1}, \dots, x_0)$ – некоторая шина данных и s – количество позиций, на которые требуется осуществить сдвиг, тогда выходом устройства сдвига является шина данных $z = (z_{n-1}, \dots, z_0)$, где

$$z_i = \begin{cases} x_{i+s}, & \text{если } i < n - s; \\ 0, & \text{в ином случае;} \end{cases}$$

в случае, если сдвиг осуществляется вправо. Если сдвиг осуществляется влево, то шина данных z определяется следующим образом:

$$z_i = \begin{cases} x_{i-s}, & \text{если } i > s - 1; \\ 0, & \text{в ином случае.} \end{cases}$$


Операции сдвига вправо и влево могут быть интерпретированы как арифметические операции целочисленного деления и умножения на 2^s , соответственно.

Устройство сдвига


```

module left_shifter
# (
    parameter WIDTH = 8,
    parameter SHIFT = 3
)
(
    input [WIDTH - 1:0] x,
    input [SHIFT - 1:0] shamt,
    output [WIDTH - 1:0] z
);
    assign z = x << shamt;
endmodule

```

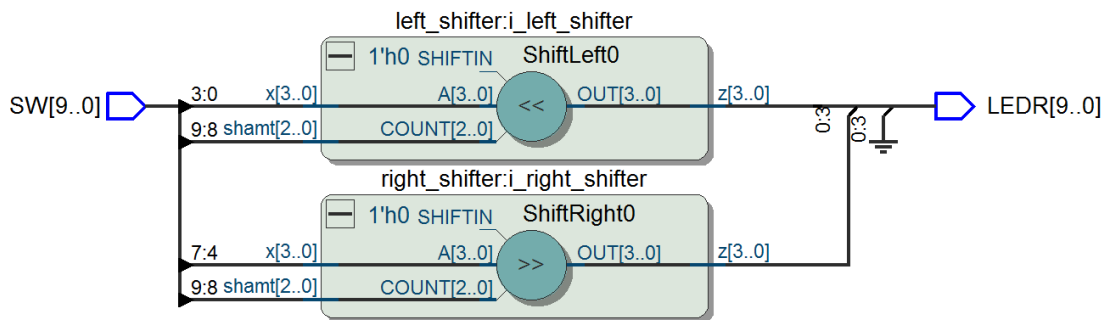

 Листинг 5.1 – Поведенческое описание блока сдвига влево



Устройство циклического сдвига

В свою очередь устройства циклического сдвига интерпретируют индексы шины данных как замкнутые в кольцо, то есть следующим индексом после $(n - 1)$ является индекс 0. Таким образом, сдвиг индексов происходит по модулю длины шины данных.

Формально результирующую шину данных $z = (z_{n-1}, \dots, z_0)$ устройства циклического сдвига на s позиций можно задать следующим образом:

$$z_i = x_{(i+s) \bmod n},$$

в том случае, когда сдвиг осуществляется вправо.

В случае, когда сдвиг осуществляется влево, шина данных z определяется следующим образом:

$$z_i = x_{(i-s) \bmod n}.$$

Устройство циклического сдвига


```
module left_rotator
#(
    parameter WIDTH = 8,
    parameter SHIFT = 3
)
(
    input  [WIDTH - 1:0] x,
    input  [SHIFT - 1:0] shamt,
    output [WIDTH - 1:0] z
);

    wire [2 * WIDTH - 1:0] temp;
    assign temp = {x, x} << shamt;
    assign z = temp[2 * WIDTH - 1: WIDTH];
endmodule
```

```
module right_rotator
#(
    parameter WIDTH = 8,
    parameter SHIFT = 3
)
(
    input  [WIDTH - 1:0] x,
    input  [SHIFT - 1:0] shamt,
    output [WIDTH - 1:0] z
);

    wire [2 * WIDTH - 1:0] temp;
    assign temp = {x, x} >> shamt;
    assign z = temp[WIDTH - 1: 0];
endmodule
```

 Листинг 5.1 – Устройство циклического сдвига влево Листинг 5.1 – Устройство циклического сдвига вправо




Арифметико-логическое устройство

Арифметико-логическое устройство (АЛУ)

представляет собой блок, позволяющий выполнять ряд арифметических и логических операций над заданным количеством аргументов. Конкретный набор операций, количество операндов и разрядность у поддерживаемых операций может очень сильно варьироваться, в зависимости от типа устройства, для которого разрабатывается **АЛУ**.

 Кроме того, очень часто **АЛУ** имеет ряд дополнительных выходов, которые передают специальные сигналы-индикаторы (флаги), которые обращаются в единицу при наступлении определенного события (например, при переполнении результата или обращении результата в ноль).





Арифметико-логическое устройство

```
//ALU commands
`define ALU_AND 2'b00
`define ALU_ADD 2'b01
`define ALU_SLL 2'b10
`define ALU_SLT 2'b11
```

```
module alu
# (
    parameter WIDTH = 4,
    parameter SHIFT = 2
)
(
    input    [WIDTH - 1:0] x, y,
    input    [SHIFT - 1:0] shamt,
    input    [1:0] operation,
    output   zero,
    output reg [WIDTH - 1:0] result
);
```


```
always @ (*) begin
    case (operation)
        `ALU_AND : result = x & y;
        `ALU_ADD : result = x + y;
        `ALU_SLL : result = y << shamt;
        `ALU_SLT : result = (x < y) ? 1 : 0;
    endcase
end
```
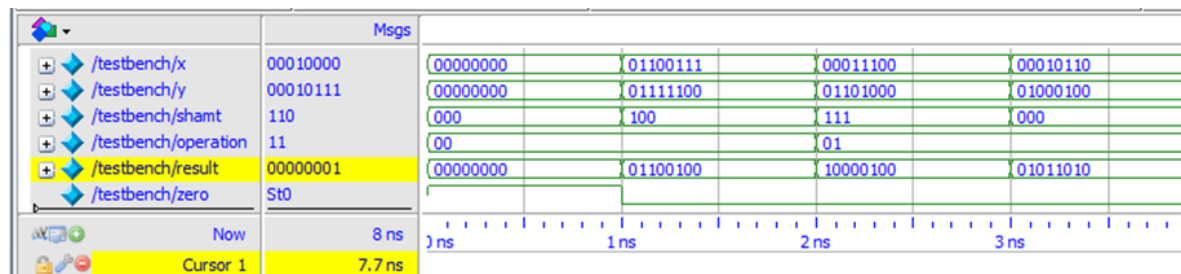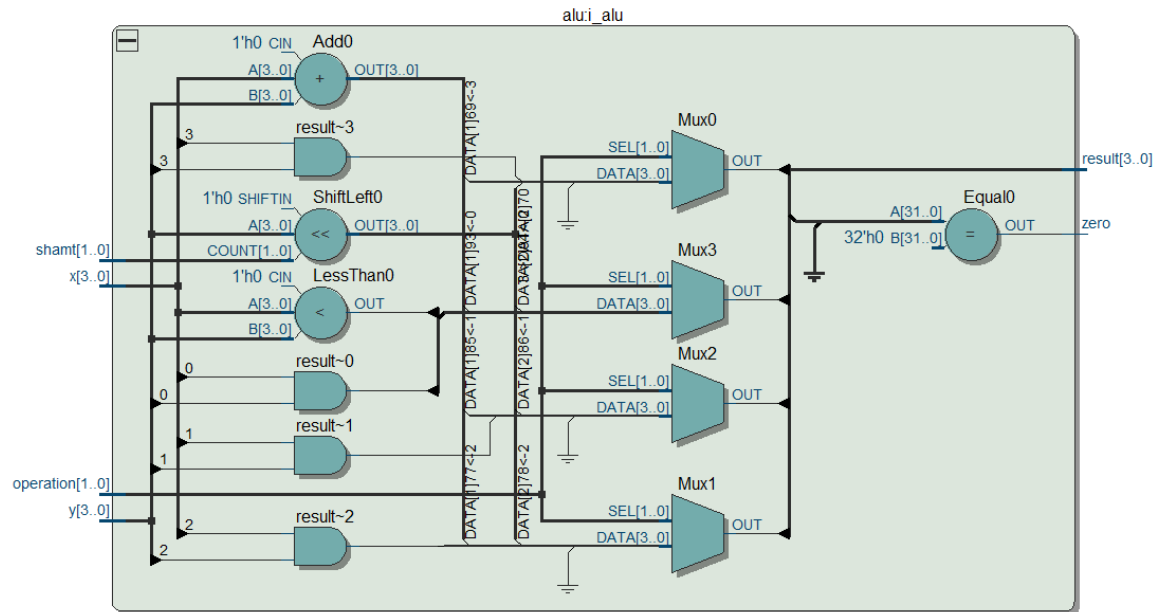
```
//Flags
assign zero = (result == 0);
endmodule
```



Generate блок

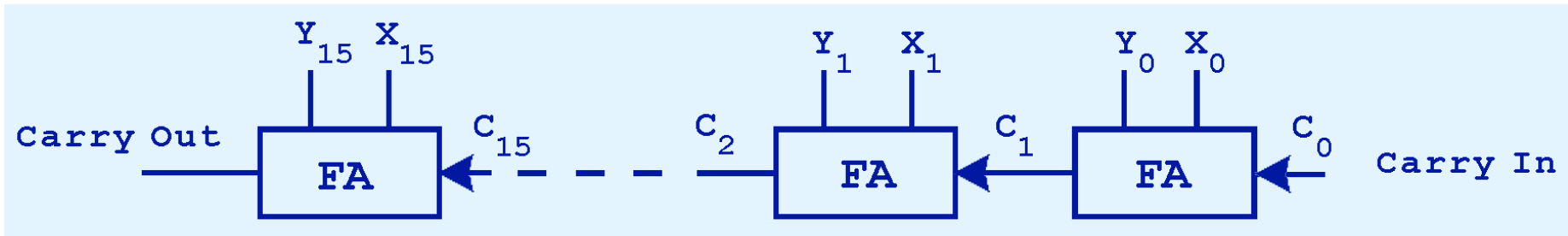- Часто возникает необходимость описать множество однотипных блоков. Например, сумматор с каскадным переносом



- Для таких случаев в языке Verilog есть конструкция generate

Generate блок - синтаксис

- Задается ключевыми словами

`generate ... endgenerate`

`generate`

`genvar i;`

`for (i = 0; i <= WIDTH - 1; i = i + 1)`

`begin : stage`

`//generated statements`

`end`

`endgenerate`

Generate блок - синтаксис

- Переменных, которые используются в цикле генерации, объявляются при помощи

`genvar`

- Можно объявить несколько переменных

`generate`

```
genvar i;
```

```
for (i = 0; i <= WIDTH - 1; i = i + 1)
```

```
begin : stage
```

```
    //generated statements
```

```
end
```

```
endgenerate
```

Generate блок - синтаксис

- Основной блок в цикле генерации должен быть именованным

```
generate
```

```
    genvar i;
```

```
    for (i = 0; i <= WIDTH - 1; i = i + 1)
```

```
        begin : stage
```

```
            //generated statements
```

```
        end
```

```
    endgenerate
```

Generate блок - синтаксис

- Внутри основного блока можно использовать:
 - непрерывное присваивание
 - объявление экземпляров модулей
 - объявление **always**-блоков
 - объявление **generate**-блоков
- Гибкость генерации можно обеспечить использованием условного оператора и оператора **case**

Generate блок - пример

- Сумматор с каскадным переносом

```
generate
```

```
    genvar i;
```

```
    for (i = 0; i <= WIDTH - 1; i = i + 1)
```

```
    begin : stage
```

```
        case(i)
```

```
            0          : assign {c[i],z[i]} = x[i]+y[i]+c_in;
```

```
            WIDTH -1 : assign {c_out,z[i]} = x[i]+y[i]+c[i-1];
```

```
            default  : assign {c[i],z[i]} = x[i]+y[i]+c[i-1];
```

```
        end
```

```
    endgenerate
```


Полный сумматор

```
module full_adder_structural
(
    input wire x, y, carry_in,
    output wire z, carry_out

);
    wire [2:0] t;

    xor(t[0], x, y);
    xor(z, t[0], carry_in);
    and(t[1], x, y);
    and(t[2], t[0], carry_in);
    or (carry_out, t[1], t[2]);

endmodule
```

 

Каскадное соединение сумматоров

```

module ripple_carry_adder
# (
    parameter WIDTH = 8
)
(
    input          carry_in,
    input [WIDTH - 1 : 0] x,
    input [WIDTH - 1 : 0] y,
    output [WIDTH - 1 : 0] z,
    output         carry_out
);
    wire [WIDTH : 0] carry;

    assign carry[0] = carry_in;

    generate
        genvar i;
        for (i = 0; i <= WIDTH - 1; i = i + 1)
        begin : stage
            full_adder FA
            (
                .x      (x      [i]      ),
                .y      (y      [i]      ),
                .z      (z      [i]      ),
                .carry_in (carry[i]      ),
                .carry_out (carry[i + 1])
            );
        end
    endgenerate

    assign carry_out = carry[WIDTH];

endmodule

```

